



NXP Semiconductors / Freescale


TDF8771AH/C1,518

モデル:	TDF8771AH/C1,518
メーカー/ブランド:	NXP Semiconductors / Freescale
製品の説明	IC DAC TRPL 8-BIT VIDEO 44-QFP
データベース:	 TDF8771AH/C1,518.pdf
RoHのステータス	 鉛フリー/ RoHS準拠
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

見積もりをリクエストする

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

TDF8771AH/C1,518の仕様

モデル	TDF8771AH/C1,518
メーカー	NXP Semiconductors / Freescale
説明	IC DAC TRPL 8-BIT VIDEO 44-QFP
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート	 TDF8771AH/C1,518.pdf
電圧 - 供給、デジタル	5V
電圧 - 供給、アナログ	5V
サブライヤデバイスパッケージ	44-PQFP (10x10)
整定時間	50µs
シリーズ	-
参照タイプ	Internal
パッケージング	Cut Tape (CT)
パッケージ/ケース	44-QFP
出力タイプ	Voltage - Buffered
他の名前	568-3613-1 TDF8771AHC1518
運転温度	-40°C ~ 85°C
D / Aコンバータの数	3
ビット数	8
装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	3 (168 Hours)
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
INL / DNL (LSB)	±0.3, ±0.15
差動出力	No
詳細な説明	8 Bit Digital to Analog Converter 3 44-PQFP (10x10)
データインタフェース	Parallel
ベース部品番号	TDF8771A
建築	String DAC

関連ラベル

NXP Semiconductors / Freescale TDF8771AH/C1,518	TDF8771AH/C1,518ディストリビューター	TDF8771AH/C1,518サプライヤー
TDF8771AH/C1,518価格	TDF8771AH/C1,518の写真	TDF8771AH/C1,518画像
TDF8771AH/C1,518 PDFデータシート	TDF8771AH/C1,518データシートのダウンロード	TDF8771AH/C1,518データシート
TDF8771AH/C1,518株式	TDF8771AH/C1,518を購入する	NXP Semiconductors / Freescale TDF8771AH/C1,518を購入する
NXP Semiconductors / Freescale TDF8771AH/C1,518	NXP Semiconductors / Freescaleサプライヤー	NXP Semiconductors / Freescaleディストリビューター
NXP Semiconductors / Freescale TDF8771AH/C1,518	NXP Semiconductors TDF8771AH/C1,518	Freescale TDF8771AH/C1,518
Freescale Semiconductor - NXP TDF8771AH/C1,518	NXP USA Inc. TDF8771AH/C1,518	

関連商品

 <p>TDF8599BTH/N1/S6CY メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC POWER AMP CLASS D I2C 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>TDF8599TD/N2,518 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP AUDIO PWR 85W D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>TDF8599BTH/N1/S422 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP I2C DIAGNOSTICS 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>TDF8599TH/N2,518 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP AUDIO PWR 85W D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>TDF8599TD/N2,512 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP AUDIO PWR 85W D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>TDF8599BTH/N1/S6,5 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: TDF8599BTH/N1/S6,5 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>TDF8599BTH/N1,518 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP AUDIO PWR D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>TDF8599TH/N2,512 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP AUDIO PWR 85W D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>TDF8599CTH/N1,118 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AUDIO AMP PWR STER D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>TDF8599BTH/N1CY メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: I2C-BUS CONTROLLED DUAL CHANNEL 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>TDF8599CTH/N1,112 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AUDIO AMP PWR STER D 36HSOP 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>TDF8599BTH/N1CS メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: I2C-BUS CONTROLLED DUAL CHANNEL 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>